

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan cara mengukur tegangan pada multimeter digital & disertai gambar (20%)
2. Jelaskan cara mengukur arus pada multimeter digital & disertai gambar (20%)
3. Jelaskan cara mengukur tegangan pada multimeter anaog & disertai gambar (20%)
4. Jelaskan cara mengukur arus pada multimeter analog & disertai gambar (20%)
5. Jelaskan prinsip dasar: (20%)
 - Teorema Superposisi
 - Teorema Thevenin
 - Teorema Resiprosikal

Nb:

1. Dikerjakan di kertas folio bergaris menggunakan bolpoin tinta selain warna merah
2. Tugas pendahuluan dikumpulkan pada saat briefing praktikum rangkaian listrik 2